



南京大學

## 数电实验五：寄存器组与存储器

课程名称： 数字逻辑与计算机组成实验

姓名： 孙文博

学号： 201830210

班级： 数电一班

邮箱： [201830210@smail.nju.edu.cn](mailto:201830210@smail.nju.edu.cn)

实验时间： 2022. 3. 30

## 一、实验目的

1. 复习数字电路中寄存器堆和存储器的相关知识；
2. 了解 FPGA 的触发器及片上存储器的特性；
3. 分析存储器的工作时序和结构；
4. 设计一个 16\*8 寄存器组和基于 IP 核的单口 RAM 存储器。

## 二、实验环境

设计\编译环境：Quartus (Quartus Prime 17.1) Lite Edition

开发平台：DE10-Standard

FPGA 芯片：Cyclone II 5CSXFC6D6

## 三、实验原理

### 1. 寄存器

寄存器与存储器都是数字系统中的记忆器件，用来保存程序和数据，计算机内部除了主存以外，还有许多记录状态的通用寄存器，如程序计数器 PC 等，CPU 的状态也由这些通用寄存器组中的内容决定。

FPGA 芯片通过触发器实现寄存器的功能，其逻辑如下：

```
module register1(load,clk,clr,inp,q);  
    input  load,clr,clk,inp;  
    output reg q;  
  
    always @(posedge clk)  
        if (clr==1)  
            q <= 0;  
        else if (load == 1)  
            q <= inp;  
endmodule
```

这个一位寄存器还包括清零端和写使能，只有写使能有效时才会写入数据，以防数据被篡改。多个寄存器组合在一起就构成了寄存器组，用 Verilog 语言中的数组是实现，代码类似上面的一位寄存器。

## 2. 存储器

存储器是一组存储单元，用于在计算机中存储二进制的数据，存储器的端口包括：输入端、输出端和控制端口。输入端口包括：读/写地址端口、数据输入端口等；输出端口一般指的是数据输出端口；控制端口包括时钟端和读/写控制端口。一般读取数据不受时钟和使能端控制，只要输出地址有效，就立即将此地址所指的单元中的数据送到输出端口上；写入数据需要写使能有效，且在一个时钟的有效沿（上升或下降沿）时才会将数据写入到对应地址的存储单元中去。

在 Verilog HDL 中，可以用多维数组定义存储器。例如，假设需要一个 32 字节的 8 位存储器块，即此存储器共有 32 个存储单元，每个存储单元可以存储一个 8 位的二进制数。这样的存储器可以定义为  $32 \times 8$  的数组，在 Verilog 语言中可以作如下变量声明：

```
Reg [7:0] memory_array [31:0];
```

值得注意的是，虽然寄存器和存储器都是用来存储状态信息的，但是它们在用途和实现上有较大的区别，寄存器一般要求存取速度快、并行访问要求高，所以通常寄存器的容量较小；主存一般容量较大，但是读写时间较长，并且读写过程有严格的时序要求。在 Verilog 中，

虽然寄存器组和存储器的描述都是二维数组的方式，但是，编译和综合过程中会根据代码访问的要求来选择具体的实现方式。具体分析可参照思考题。

## 四、实验过程

### 1. 基于 FPGA 逻辑单元实现寄存器堆

根据上述知识，我们可以用 Verilog 语言中的数组模拟一个寄存器堆，代码如下：

```
module exp_5(  
    input  [3:0]  adr,      // 读口/写口地址  
    input  [7:0]  data,     // 写入的数据,write data  
    input  en,           // 写使能,write enable  
    input  rw,          // 判断当前模式为读/写, 0为读取,1为写入  
    input  clk,         // 时钟  
    output [6:0] LED_0,  
    output [6:0] LED_1,  
    output [6:0] LED_2  
);
```

输入端包括四位读写公用地址，八位数据，写使能，读写选择端和时钟信号，输出是三个七段数码管，当读取操作时显示当前地址的数据，写入操作时显示将要写入的数据，具体实现代码如下：


```
// initial once  
if(i)begin  
    for(i=0;i<16;i=i+1)  
        register[i]=i;  
    i=0;  
end  
  
if(rw==0) begin  
    out=register[adr]; // 显示读口地址对应的寄存器内容  
end  
  
else begin  
    out=data; // 显示将要写入的数据  
    if(en)  
        register[adr]=data;  
end
```

```
case(out%10)
0:led0=7'b1000000;
1:led0=7'b1111001;
2:led0=7'b0100100;
3:led0=7'b0110000;
4:led0=7'b0011001;
5:led0=7'b0010010;
6:led0=7'b0000010;
7:led0=7'b1111000;
8:led0=7'b0000000;
9:led0=7'b0010000;
endcase

case((out/10)%10)
0:led1=7'b1000000;
1:led1=7'b1111001;
2:led1=7'b0100100;
3:led1=7'b0110000;
4:led1=7'b0011001;
5:led1=7'b0010010;
6:led1=7'b0000010;
7:led1=7'b1111000;
8:led1=7'b0000000;
9:led1=7'b0010000;
endcase

case(out/100)
0:led2=7'b1000000;
```

进行 testbench 仿真检测的结果如下：

 

对其进行引脚分配，并烧录到开发板上，等待验收。

## 2. 基于 IP 核实现存储器

接下来我们基于 IP 核实现一个存储器，并且将之前实现的寄存

器堆和 RAM 放在一个工程中，使得此两个物理上完全不同的存储器共用时钟、读写地址，并且请将两个存储器读出的结果分别用 2 个七段数码管显示。

首先使用 initial 语块对我们的寄存器堆进行初始化，这里注释部分是另一种初始化方法，我们使用文件形式对 ram1 赋初值，代码和文件内容如下：

```
initial
begin
    //ram[7] = 8'hf0; ram[6] = 8'h23; ram[5] = 8'h20; ram[4] = 8'h50;
    //ram[3] = 8'h03; ram[2] = 8'h21; ram[1] = 8'h82; ram[0] = 8'h0D;
    $readmemh("D:/My_design/exp_5_1/mem1.txt", ram1, 0, 15);
end
```

mem1 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
@0 00
@1 01
@2 02
@3 03
@4 04
@5 05
@6 06
@7 07
@8 08
@9 09
@a 0a
@b 0b
@c 0c
@d 0d
@e 0e
@f 0f
```

寄存器堆的读写操作代码如下：

```
always @(posedge clk) begin
    if (we_1==0)
        ram1[addr] <= din;
end
```


```

always @(ram1[addr]) begin
    out_1 = ram1[addr];
    case(out_1%10)
        0:led0=7'b1000000;
        1:led0=7'b1111001;
        2:led0=7'b0100100;
        3:led0=7'b0110000;
        4:led0=7'b0011001;
        5:led0=7'b0010010;
        6:led0=7'b0000010;
        7:led0=7'b1111000;
        8:led0=7'b0000000;
        9:led0=7'b0010000;
    endcase

    case((out_1/10)%10)
        0:led1=7'b1000000;
        1:led1=7'b1111001;
        2:led1=7'b0100100;
        3:led1=7'b0110000;
        4:led1=7'b0011001;
        5:led1=7'b0010010;
        6:led1=7'b0000010;
        7:led1=7'b1111000;
        8:led1=7'b0000000;
        9:led1=7'b0010000;
    endcase
end

```

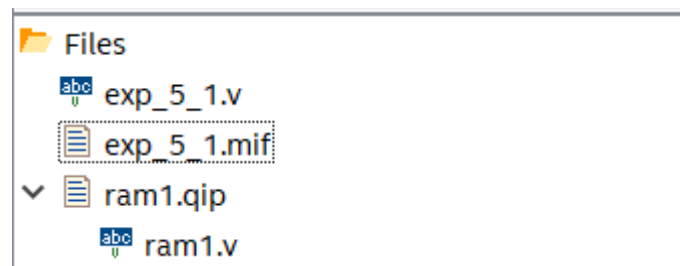接下来我们使用 IP 核实现存储器，Quartus 提供了很多非常实用的 IP 核，利用这些 IP 核可以很方便的实现复杂的设计。根据手册上的操作我们得到了 RAM 对应的生产文件：



并在.mif 文件中对其初始化：

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
0	240	241	242	243	244	245	246	247	.....
8	248	249	250	251	252	253	254	255	.....




接下来在顶层实体中对此 RAM 进行实例化即可使用，代码如下：

```
ram1 ram2(
    .address(addr),
    .clock(clk),
    .data(din),
    .wren(~we_2),
    .q(out_2)
);

reg [7:0] ram1 [15:0];
reg [7:0] out_1;
reg [6:0] led0=0;
reg [6:0] led1=0;
reg [6:0] led2=0;
reg [6:0] led3=0;
```



注意我们设计的写使能对应开发板上的按钮，按下去为 0，自然状态为 1，因此我们将使能设置为 0 的时候有效，所以这里实例化的时候用到了取反操作。

然后进行引脚分配，编译运行，并烧录到开发板上：

 

注意我们还需要对存储器的内容进行动态更新，检测其修改是否真正更新到开发板中。



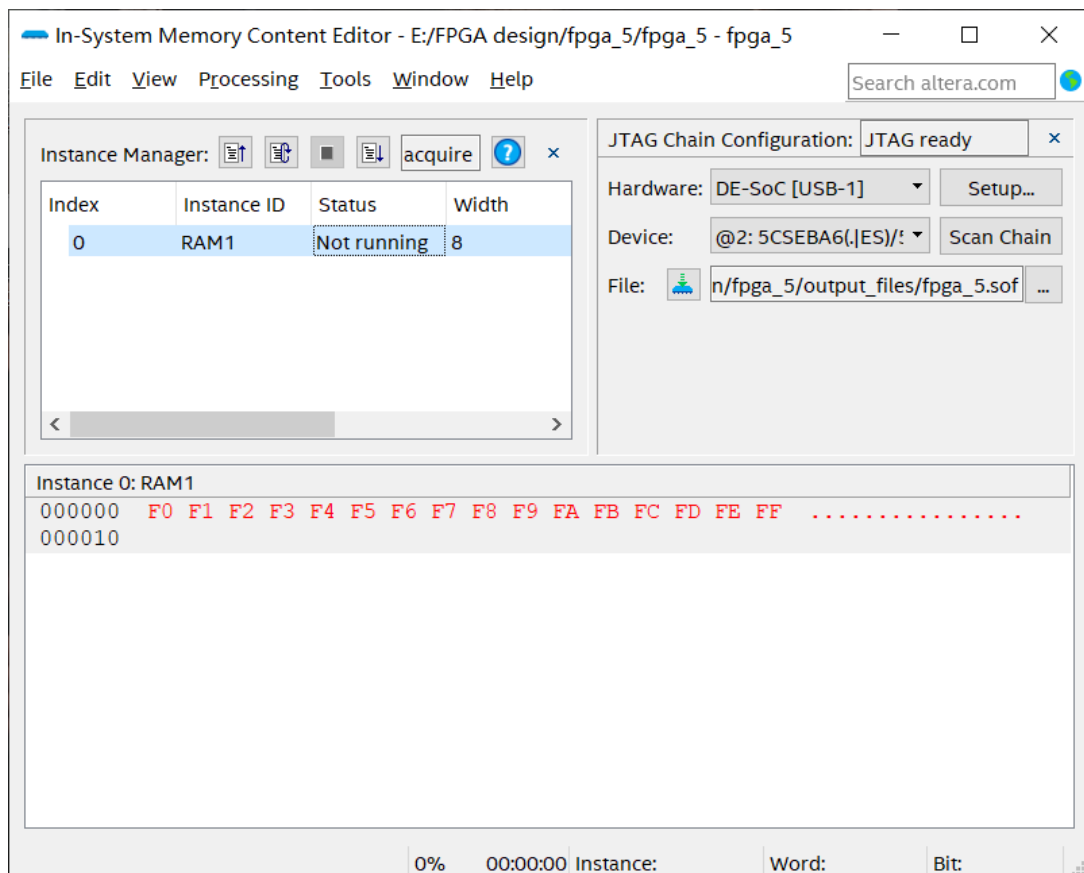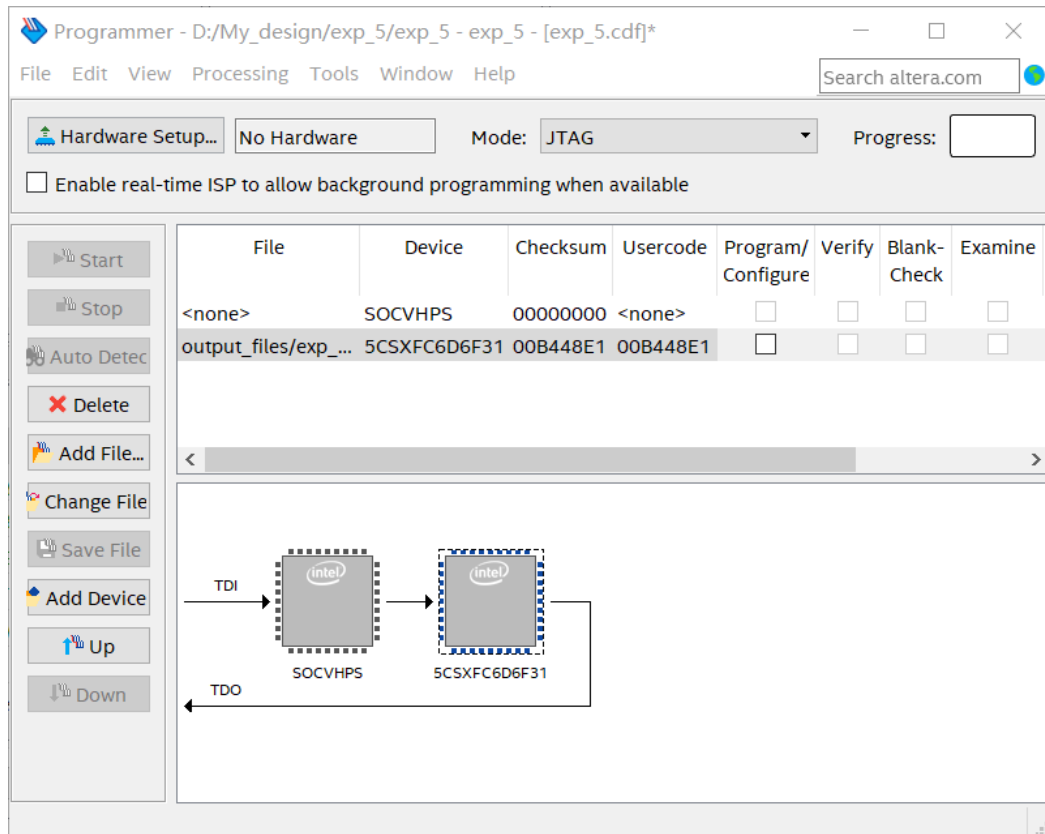

## 五、实验结果

### 1. 思考题

#### 思考题

上述存储器综合时，综合器是否会用 FPGA 的 RAM 模块来实现这个模块？如果将表 5-4 中存储器实现部分改为

```
1 always @(posedge clk)
2     if (we)
3         ram[inaddr] <= din;
4     else
5         dout <= ram[outaddr];
```


该存储器的行为是否会发生变化？

在存储器示例代码中，读写操作没有严格在时钟信号沿上进行，因此系统会认为该存储单元的读写要求较高，综合器将会直接采用 FPGA 逻辑单元实现，不会用 RAM 模块实现。若读写操作修改为上述代码，则严格在时钟信号沿上读写，又因为存储器的大小是  $32 \times 10$ ，故综合器会使用 FPGA 的 RAM 模块来实现。
 
### 2. 上板验收（寄存器堆）

我们实现了  $16 \times 8$  寄存器堆，读取时不需要受时钟控制，直接输出数据，写入时在写使能有效且时钟上升沿时写入。

下图为读取地址为 1111 (15) 时对应的寄存器内容，初值为 15。  
完整验收视频已在附件中上传到 cms 网站中。





### 3. 上板验收（存储器）

我们同时实现了一个基于 IP 核的单口存储器，并已初始化以下初值（具体步骤在实验过程部分）：

0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff

 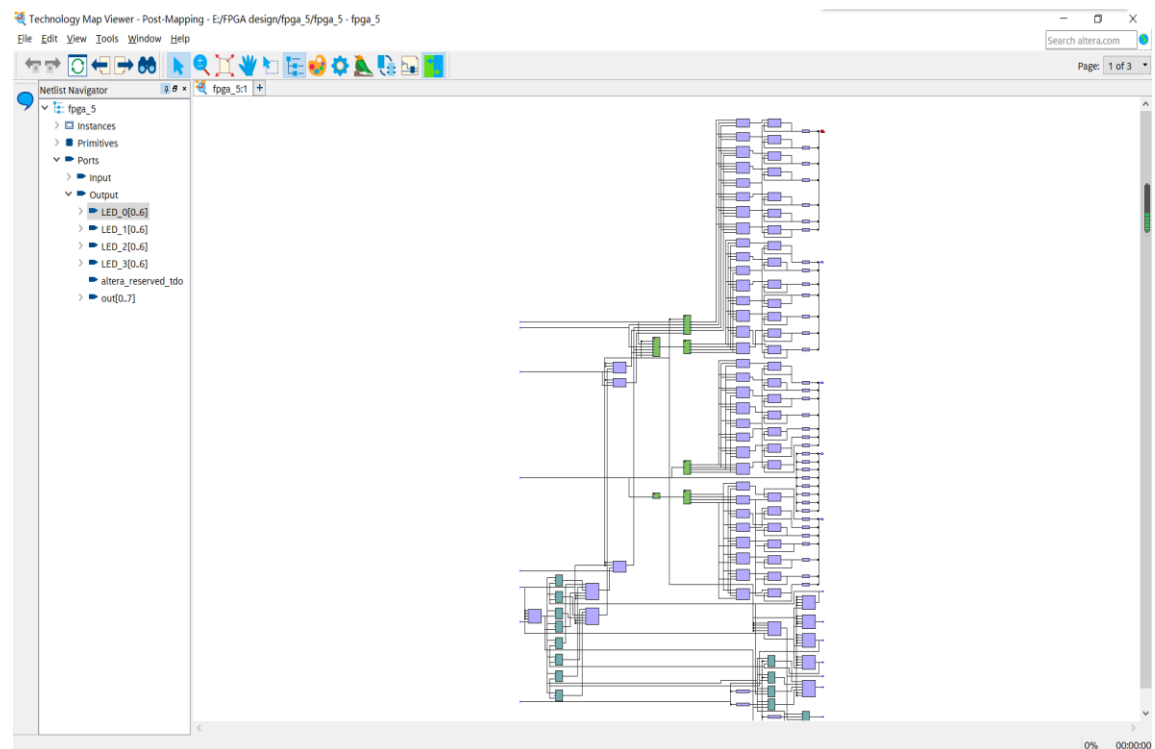- 上述过程中已在 In-System Memory Content Editor 来修改 RAM 中的数据，以验证修改已经更新到开发板上；
- 将时钟设置为开发板上的按钮，观察到寄存器堆中读取不需要等待时钟，写入需要一个周期；IP 核存储器需要两个时钟周期进行读取写入操作。
- 根据树形结构（如下图）观察两种存储器，分别用了 FPGA 的逻辑电路和 RAM 两种方法。



## 六、总结与反思

本次实验中我们掌握了 FPGA 的触发器及片上存储器的特性，并利用 FPGA IP 核和逻辑单元分别实现了寄存器堆和存储器，最后验证我们的存储器单元。但在调用 IP 核模块的时候遇到了许多问题，后来通过查找报错标头找到对应解决方法，总体来说实验比较顺利，希望再接再厉！✧