



南京大學

数电实验二：译码器和编码器

课程名称： 数字逻辑与计算机组成实验

姓名： 孙文博

学号： 201830210

班级： 数电一班

邮箱： 201830210@smail.nju.edu.cn

实验时间： 2022. 3. 8

一、实验目的

1. 复习数字电路中译码器和编码器的相关知识
2. 掌握译码器和编码器的工作原理
3. 熟悉 Verilog 语言中 for 循环的使用
4. 设计一个 8-3 优先级编码器并通过七段数码管显示

二、实验环境

设计\编译环境：Quartus (Quartus Prime 17.1) Lite Edition

开发平台：DE10-Standard

FPGA 芯片：Cyclone II 5CSXFC6D6

三、实验原理

译码器是组合逻辑电路中的一个重要器件，它可以将某一输入信息转换为某一特定输出，通常是多路输入/输出电路，输入编码和输出编码之间存在着一一对应的映射关系，即每个输入编码产生唯一一个不同于其他的输出编码；编码器则是一种与译码器功能相反的逻辑电路，编码器的输出编码比其输入编码位数少，它把二进制码按一定的规律编排，例如 8421 码、格雷码等，使每组代码具有特定的含义（代表某个数或控制信号）。

常用的二进制译码器是一个有 n 路输入和 $m = 2^n$ 路输出的逻辑电路。译码器有一个使能信号 En ，当 $En=0$ 时，无论输入是多少，译码器都没有有效值输出；当 $En=1$ 时，输入的值决定了输出信号的值。

在二进制码中，最常用的输出编码是 $m = 2^n$ 位中取 1 位编码，即任何时刻， m 位输出编码中只能有 1 位有效数字为 1，其余各位都为 0，这样的二进制编码也被称为独热编码（one-hot encoded）。

四、实验过程

本次实验中我们需要实现一个 8-3 优先编码器并将其在七段数码管上显示，实验步骤如下：

1. 基于 for 循环语句实现 8-3 优先编码器

首先我们要熟悉 Verilog 语法中的 for 循环语句，其格式如下：

```
for ( initial_assignment; condition; step_assignment )
```

图表 1：Verilog 中的 for 循环语句

其中初始赋值 `initial_assignment` 给出循环变量的初始值；`condition` 条件表达式指定循环在什么情况下必须结束，只要条件为真，循环中的语句就执行，它的值必须为常数；`step_assignment` 给出要修改的赋值，通常为增加或减少循环变量计数。值得注意的是，与 C 语言语法不同，这里的变量自增不能简写为 `i++` 格式，而要使用完整的 `i = i+1`，否则编译会报错。

仿照实验手册我们可以写出 8-3 优先编码器的 Verilog 代码：

```
1  module exp_2(x,en,y);
2      input [7:0] x;
3      input en;
4      output reg [2:0] y;
5      integer i;
6      always @(x or en) begin
7          if(en) begin
8              y=0;
9              for(i=0;i<=7;i=i+1)
10                 if(x[i]==1)
11                     y=i;
12             end
13         else y=0;
14     end
15 endmodule
```

图表 2：8-3 优先编码器

其中使用 for 循环的原理是，由低到高依次检测输入 X 的各位数值，若某一位数值为 1 则更新 Y 的值为当前位；若之后有更高位的值为 1 则再次更新 Y 的值，从而实现“优先级”的要求。输入 en 为使能端，en 为 0 的时候 Y 恒为 0，en 为 1 的时候编码器才工作。

2. ModelSim 仿真检测

接着为以上代码添加 testbench 测试文件，在 ModelSim 软件中进行仿真模拟：

```


begin
    en=1'b0;
    x=8'b00000000;#10;
    x=8'b00000001;#10;
    x=8'b00000011;#10;
    x=8'b00000111;#10;
    x=8'b00001111;#10;
    x=8'b00011111;#10;
    x=8'b00111111;#10;
    x=8'b01111111;#10;
    x=8'b11111111;#10;

    en=0'b1;
    x=8'b00000000;#10;
    x=8'b00000001;#10;
    x=8'b00000011;#10;
    x=8'b00000111;#10;
    x=8'b00001111;#10;
    x=8'b00011111;#10;
    x=8'b00111111;#10;
    x=8'b01111111;#10;
    x=8'b11111111;#10;

end
endmodule

```

图表 3: Testbench 测试文件

 


图表 4: ModelSim 仿真测试

由以上测试看出，当输入 X 中含有 1 的位数的升高，Y 取含 1 最高位的位数，实现了独热码的转换。

 3. 连接七段数码管

七段 LED 数码管是一种常见的显示元件，用于显示数值。DE10-Standard 开发板上的数码管连接如图所示，我们可以使用一个 `wire[6:0]` LED 变量控制七段数码管，其中 1 表示暗，0 表示亮，数位是从低到高(这里 debug 了好久，因为这个设定不符合常理啊😭)。



图表 5：DE10-Standard 数码管连接

加入数码管输入后的代码如下：


```
1 module exp_2(  
2     input  [7:0] x,  
3     input  en,  
4     output reg valid,  
5     output [6:0] F  
6 );  
7  
8     integer i;  
9     reg [2:0] y;  
10    reg [6:0] f;  
11    always @(*) begin  
12        y=0; valid=0;  
13        if(en==0) begin  
14            f=7'b1111111;  
15            valid=0;  
16        end  
17    else begin  
18        for(i=0; i<=7; i=i+1)  
19            if(x[i]==1) begin  
20                y=i;  
21                valid=1;  
22            end  
23        end  
24        case(y)  
25            3'b000: begin  
26                if(valid==0)  
27                    f=7'b1111111;  
28                else  
29                    f=7'b1000000;  
30            end  
31            3'b001: f=7'b11111001;  
32            3'b010: f=7'b0100100;  
33            3'b011: f=7'b0110000;  
34            3'b100: f=7'b0011001;  
35            3'b101: f=7'b0010010;  
36            3'b110: f=7'b0000010;  
37            3'b111: f=7'b1111100;  
38        endcase  
39    end  
40 end  
41 assign F=f;
```

图表 6：加入七段数码管后的优先编码器


五、实验结果

 1. 上板验收

对我们写好的代码进行编译处理，分配好引脚并将烧录好的文件下载到 DE10-Standard 开发板上验证：




图表 7：引脚分配

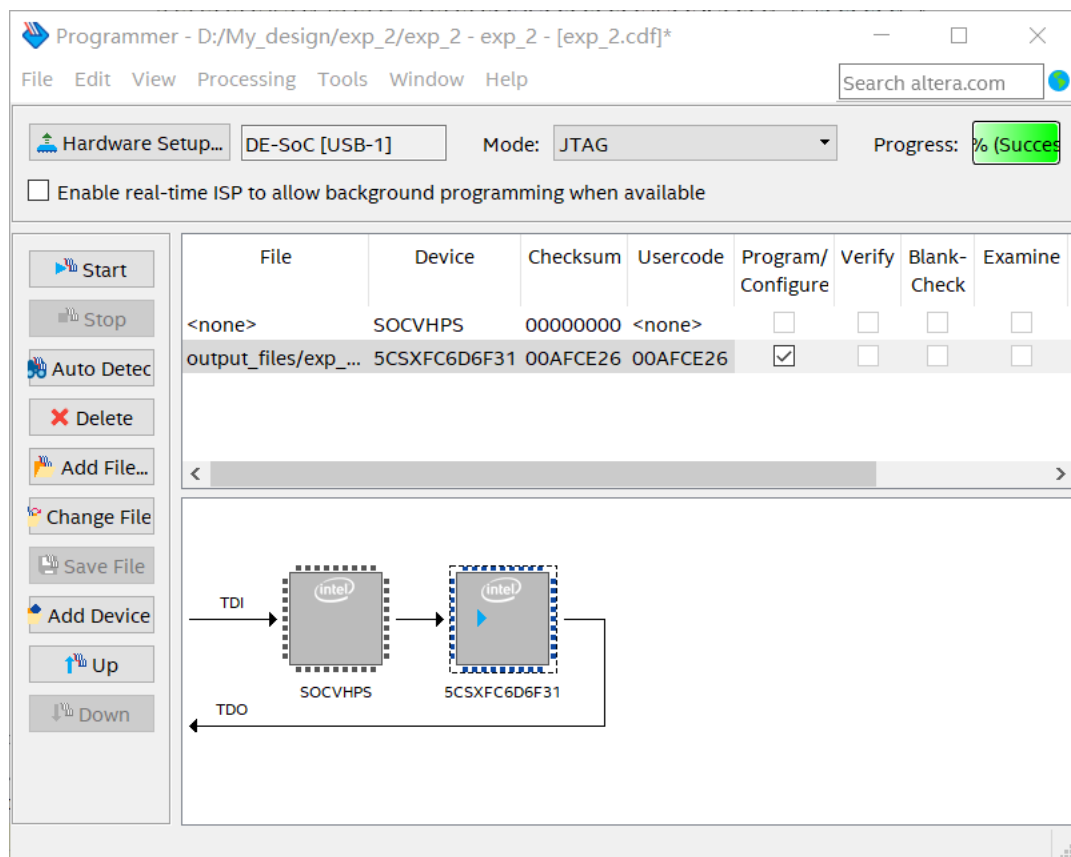

图表 8：配置芯片

最后上板验收，实验成功！

 

图表 9：上板验收

2. 思考题：casex 与 casez 语句

casez 与 casex 语句是 case 语句的两种变体，下表给出这三种语句的区别：

case	0	1	x	z	casez	0	1	x	z	casex	0	1	x	z
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
x	0	0	1	0	x	0	0	1	1	x	1	1	1	1
z	0	0	0	1	z	1	1	1	1	z	1	1	1	1

图表 10：casex 语句，casez 语句和 case 语句的不同

在 case 语句中，敏感表达式中与各项值之间的比较是一种全等比较，每一位都相同才认为匹配；在 casez 语句中，如果分支表达式某些位的值为高阻 z，那么对这些位的比较就会忽略，不予考虑，而只关注其他位的比较结果；在 casex 语句中，则把这种处理方式进一步扩展到对 x 的处理，即如果比较双方有一方的某些位的值是 z 或 x，那么这些位的比较就不予考虑。

用 casex 语句实现的 8-3 优先级编码器如下：

```

case (X) //逻辑值x表示输入信号中那些位可以为任意值
  8'b0000_0001: Y <= 3'b000;
  8'b0000_001x: Y <= 3'b001;
  8'b0000_01xx: Y <= 3'b010;
  8'b0000_1xxx: Y <= 3'b011;
  8'b0001_xxxx: Y <= 3'b100;
  8'b001x_xxxx: Y <= 3'b101;
  8'b01xx_xxxx: Y <= 3'b110;
  8'b1xxx_xxxx: Y <= 3'b111;
default: begin
  Y <= 3'b000;
end //处理编码器输入信号无效的情况
endcase

```

图表 11：casex 语句实现

六、总结与反思

本次实验中通过熟悉译码器和编码器的原理，实现一个 8-3 优先级编码器，同时在开发板上使用七段数码管显示结果，加深了我们对数字电路基础及 Quartus 仿真软件验收流程的理解，在实验过程中虽然有一些卡顿（比如七段数码管的编码容易写反顺序），但总体来说还是比较顺利的，希望接下来的实验可以再接再厉！💪