

实验三 加法器与 ALU

2022 年春季学期

“Six by nine. Forty-two.”

“That’s it. That’s all there is.”

“I always thought something was fundamentally wrong with the universe.”

–“The Restaurant at the End of the Universe”, Douglas Adams

加法是数字系统中最常执行的运算，加法器是 ALU（算术逻辑部件 Arithmetic-Logic Unit）的核心部件。减法可以看作是被减数与取负后的减数进行加法。即用加法器同时实现加法和减法两种运算。乘法也可以利用移位相加的算法来实现。因此，加法器可以说是计算机中最“繁忙”的部件了。

本实验的目的是复习加法器的原理，学习用简单 ALU 的设计方式。


3.1 加法器

多位加法器可以由一位加法器级联而成，图 3-1(a)是一位全加器真值表，输入为 a_i 、 b_i 和 c_i （两个加数及进位位），输出为 s_i 和 c_{i+1} （结果和下一位进位）；图 3-1(b)是一位加法器电路图，图 3-1(d)是四位行波进位加法器框图。输入为 a (a_0 - a_3)、 b (b_0 - b_3) 和 c_{in} ，输出为 s (s_0 - s_3) 和 c_{out} ；


一位全加器的设计相对简单，请读者根据电路图自行思考如果设计一个串行进位加法器电路。串行加法器速度很慢，因为进位必须从最低位传至最高位。要想构建速度较快的加法器，就要利用附加逻辑，提前算出进位信息，这就是先行进位加法器的设计思想，先行进位加法有几种常用的算法，感兴趣的同学可以查找资料阅读。

c_i	a_i	b_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


(a) 一位全加器真值表

 

(b) 一位全加器电路图

 

(c) 一位全加器框图

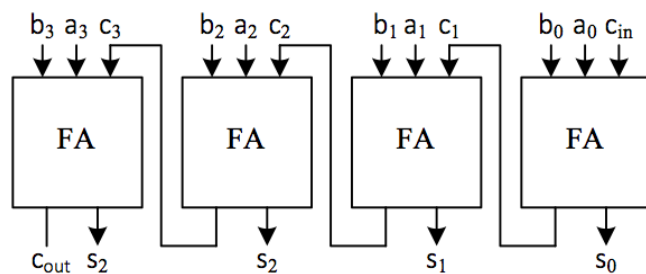

(d) 四位串行全加器

图 3-1: 全加器

3.2 八位加法器实现

上述四位串行加法器的设计，如果推广到更多位加法器的设计，程序代码将会变得异常复杂，运行效率也将很低。在 Verilog 语言中，可以使用**算术赋值语句**和**向量**来执行这种算术运算。如果我们定义如下向量：

```
1 input  [n-1:0]  in_x, in_y;
2 output [n-1:0]  out_s;
```

则算术赋值语句

```
1 out_s = in_x + in_y;
```

就可以实现 n 位加法器了。

请注意，该代码定义了可以生成 n 位加法器的电路，但是该加法器电路并不包含加法过程中产生的**进位输出信号**和**算术溢出信号**。

溢出信号是用于判断运算结果 `out_s` 是否正确的信号。可以证明，对于有符号的补码运算的算术溢出信号可以用下面的表达式得到：

$$Overflow = (in_{x_{n-1}} == in_{y_{n-1}}) \&\& (out_{s_{n-1}} != in_{x_{n-1}}) \quad (3-1)$$

其判断原理是：如果两个参加加法运算的变量符号相同，而运算结果的符号与其不相同，则运算结果不准确，产生溢出。即两个正数相加结果为负数，或者两个负数相加结果为正数，则发生了溢出。一正一负两个数相加是不会产生溢出的。当然，还有其他的判断溢出位的方式，请大家参照相关资料，了解其他判断运算是否溢出的方法。

对于进位信号可以用下面的表达式得到：

```
1 {out_c,out_s} = in_x + in_y;
```

此表达式执行后，`out_c` 即为进位位，`out_s` 即为加法运算结果，这里的进位位仅用于表示在加法运算过程中，操作数的最高位是否对外有进位，和 X86 体系中借位 `CF` 的概念在减法操作中是相反的，即 X86 中的 $CF = out_c \oplus cin$ ，其中 `cin` 在减法时置 1。在有符号的加减法中，溢出判断依据为溢出位，进位位不用。而在无符号数的加减法中，溢出判断依据进位位，溢出位不用。

对于加法的进位位是有公认的定义的，但是对于减法的进位方式有两种截然不同的定义方法，具体可以参考https://en.wikipedia.org/wiki/Carry_flag。

在 ICS 课程中介绍的 X86 处理器中，减法的进位是以借位方式实现的。

3.3 简单加减法运算器的设计

上述加法器只能实现加法运算，如果要执行减法运算，必须再设计一个减法运算器。其实，在实际的运算器中，如果参加运算的操作数都是补码的话，可以用加法器同时实现加法和减法运算。

图 3-2 是一个 32 位加减法器的参考逻辑图，输入信号有：两个 32 位的参与运算的数据的补码操作数 `A` 和操作数 `B`，一个控制做加法还是做减法的加/减控制端 `Sub/Add`，为 1 时进行减法运算。输出信号有：一个 32 位的结果 `Result`、一位进位位，一位溢出位和一位判断结果是否为零的输出位。

在图中已经加入了对减数进行求补操作，将减法变成加法的过程。即：如 $A - B$ ，可以先求出 $(-B)$ 的值，然后再和 `A` 相加，即 $A - B = A + (-B)$ 。

 


图 3-2: 简单加减 ALU

对于补码而言， $-B$ 的补码就是将 B 连同符号位在内全部取反再加一的过程。

请查找资料，自行设计具有加减功能的加法器。

☞ 减法 Overflow

虽然减法也是利用加法器实现的，但减法运算在减数是最小负数时溢出判断需要特殊处理。考虑以下两种实现，那一种是正确的？

方法一：

```
1 assign t_no_Cin = {n{ Cin }}^B ;
2 assign {Carry,Result} = A + t_no_Cin + Cin;
3 assign Overflow = (A[n-1] == t_no_Cin[n-1]) && (Result [n-1] != A[n-1]);
```

方法二：

```
1 assign t_add_Cin = ( {n{Cin}}^B )+ Cin ; // 在这里请注意^运算和+运算的顺序
2 assign { Carry, Result } = A + t_add_Cin;
3 assign Overflow = (A[n-1] == t_add_Cin[n-1]) && (Result [n-1] != A[n-1]);
```

☞ Zero 输出

在判断输出结果是否为零的时候有两种判断方式，一种是用 if 语句，将 Result 和 “0” 相比较，这样在硬件上会产生一个比较器。还可以使用如下语句：

```
1 assign zero = ~(| Result);
```

“| Result” 操作称为一元约简运算，这个运算在硬件上几个逻辑门就可以实现了，请查阅 Verilog 相关语法资料，了解此运算的操作过程。

选择你认为好的方式来进行结果是否为 “0” 的判断。

✎ 关于加法器测试值的设计

在本实验的测试过程中，操作数比较多，位数也比较长，如果使用枚举的方式对每一个值都进行测试，当然测试得非常充分，但是，测试结果过长，阅读不方便而且也没有完全的必要。因此在测试的时候，选取一些关键、边界和具有典型意义的值很重要。例如这里我们要求设计一个 4 位的补码加减法器，输入和输出全部是补码，操作数的取值范围为 -8 到 +7，我们可以对两个操作数进行如下取值：7, 6, 2, 1, 0, -1, -2, -7, -8 等。观察仿真结果，然后根据需要再添加其他的测试值。在测试加法器中，可以利用 test bench 中的 task 功能来进行自动测试。注意：task 主要用于测试中对结果进行计算和验证，不建议在实现电路时使用 task。

```

1 task check; // 测试任务
2     input [3:0] results; //ALU 的结果预期正确输出
3     input resultof, resultc, resultz; //ALU 的预期溢出，进位，零位
4     begin
5         if(outputs!=results) // 比较预期结果和测试单元输出的 outputs
6             begin // 出错时显示
7                 $display("Error:x=%h,y=%h,ctrl=%b,s should be %h,
8                     get %h", inputa, inputb, inputaluop, results, outputs);
9             end
10        // 自行添加溢出，进位和零位的比较
11    end
12 endtask

```

在测试时，可以调用 check 任务来判断结果是否正确。

```

1 for(i=-8;i<=7;i=i+1) //建议i和j可以是5位以上的带符号数
2     for (j=-8;j<=7;j=j+1)
3         begin
4             inputa=i;
5             inputb=j; // 设置两个输入
6             inputaluop=4'b0000; //ALU 的操作码
7             k = * ; // 此处自行计算正确的输出，填入*处
8             of = * ; // 可分不同情况手工填写
9             z = * ;
10            c = * ;
11            #20 check(k[3:0],of,c,z);
12        end

```

3.4 ALU 设计

在 CPU 中，ALU 的功能除了加减法运算之外，往往还包含逻辑运算、移位、乘除法、比较大小等等。我们这里按照 RISC-V 中基础指令集 RV32I 的 ALU 的设计要求来进行介绍。

RISC-V 基础指令集 RV32I 只支持 32 位整型数值的操作。操作数可以是带符号补码整数或无符号数。ALU 不需要完成乘除法，不需要进行溢出判断，相关操作由软件来完成。RV32I 的 ALU 需要完成以下操作：

- **加减法操作**：完成带符号补码数和无符号数的加减法操作，无需判断溢出和进位。此条件下，可以统一处理带符号数和无符号数。
- **逻辑运算**：完成 XOR、AND 及 OR 操作，其他操作采用软件实现。例如，NOT 可以使用与全零操作数进行 XOR 实现。
- **移位运算**：完成逻辑左移、逻辑右移、算术右移等功能。移位运算将在后面的移位寄存器实验中介绍。
- **比较运算**：完成带符号数与无符号数的全等和大小比较。此类运算均可利用减法实现。

全等可以用减法 Zero 输出判断。

带符号数的大小比较，可以用减法比较，即比较 A、B 两数大小时，首先 B 取反加一，然后与 A 相加。在不溢出时，结果的符号位为 1 则 A 小于 B。如果减法溢出，则 A 和 B 原始符号一定不同。此时，如果结果符号位为 0，说明 A 为负数，B 为正数，B 取反加一后为负，两者相加为正，所以 A 应小于 B。在溢出时如果结果符号位为 1，则 B 小于等于 A。所以，可以用 $Less_s = out_s_{n-1} \oplus Overflow$ 来进行判断。具体原因请自行分析。

无符号数大小比较也可以用减法判断。此时，如果最高位进位，则 A 大于或等于 B，否则 A 小于 B。实际电路中常常用 $Less_u = cin \oplus Carry$ 来实现。具体原因请自行分析。

3.5 实验验收内容

3.5.1 上板实验

实现一个带有逻辑运算的简单 ALU

设计一个能实现如下功能的 4 位带符号位的补码 ALU：

表 3-1: ALU 功能列表

功能选择	功能	操作
000	加法	$A+B$
001	减法	$A-B$
010	取反	Not A
011	与	A and B
100	或	A or B
101	异或	A xor B
110	比较大小	If $A < B$ then out=1; else out=0;
111	判断相等	If $A == B$ then out=1; else out=0;

ALU 进行加减运算时，需要能够判断结果是否为 0，是否溢出，是否有进位等。这里，输入的操作数 A 和 B 都已经是补码。比较大小请按带符号数的方式设置。

执行逻辑操作时不需要考虑 overflow 和溢出。

由于开发板上输入有限，可以使用 SW 作为数据输入，button 作为选择端。

3.5.2 在线测试

必做 四位补码加减法器

必做 简单四位 ALU